


Penyederhanaan Fungsi Logika [Sistem Digital]

Eka Maulana, ST, MT, MEng.
Universitas Brawijaya



Mengapa perlu Penyederhanaan?

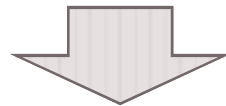SEDERHANA → Cheaper → Smaller → **Faster**




Diperlukan **MANIPULASI ALJABAR BOOLE**

Metode:

- Penyederhanaan Fungsi Boole
- Bentuk Standard dan Kanonik
- Representasi dengan Tabel Kebenaran
- Karnaugh Map (K-MAP)

Makin Ringkas Makin Optimal

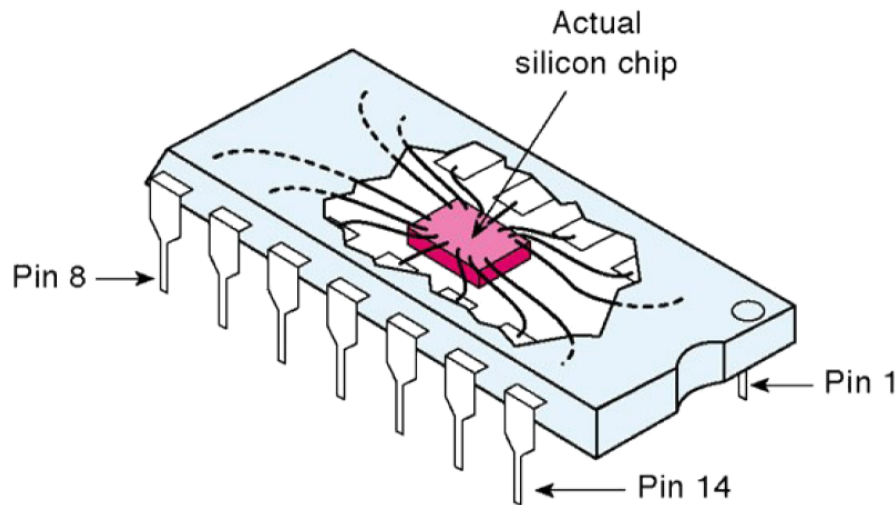

Berdasarkan Jumlah rangkaian Logika dalam satu chip

SSI, kurang dari 12

MSI, 12 - 99

LSI, 100 - 9.999

VLSI, 10.000 - 99.999

ULSI, 100.000 - 999.999


GSI, 1.000.000 atau lebih

Penting dalam Penyederhanaan!!!

Hukum De Morgan **Commonly used...**









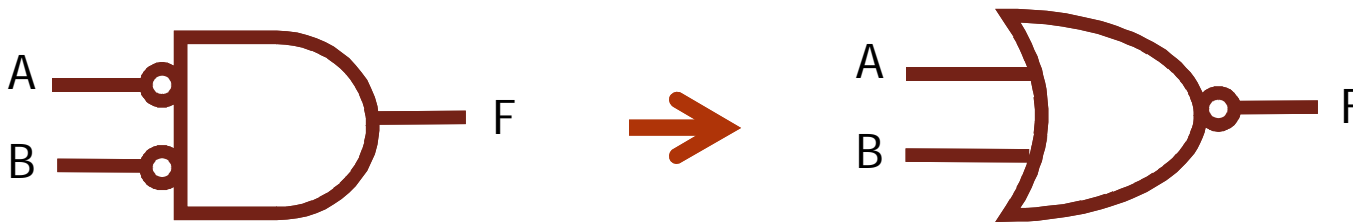
$$\overline{A+B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$$




$$\overline{A \cdot B} = \overline{A} + \overline{B}$$

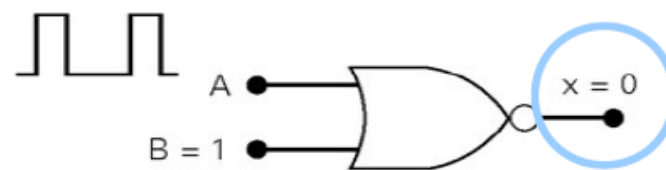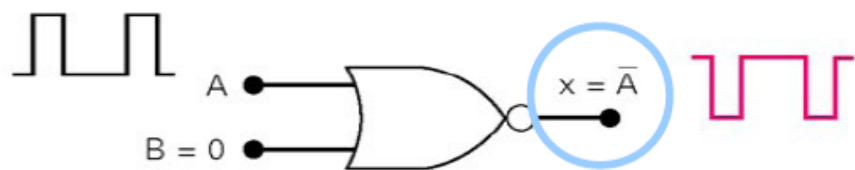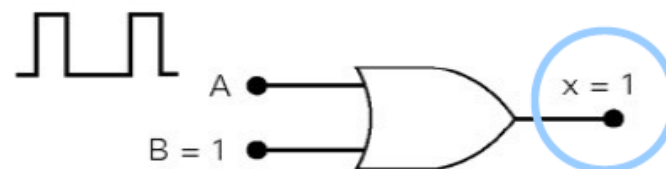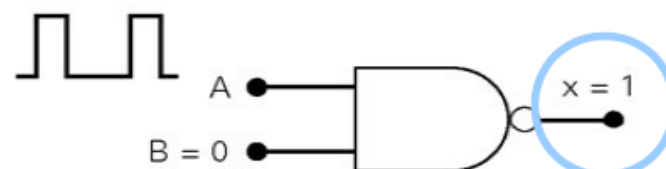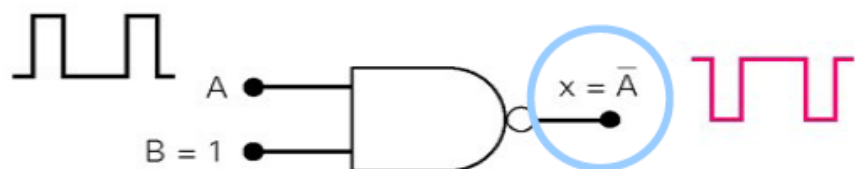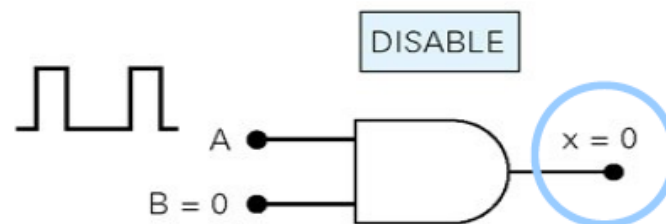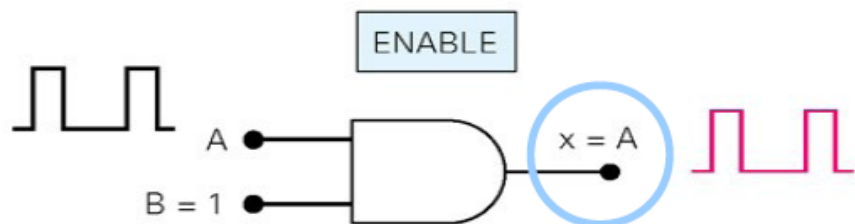
Gerbang Logika dapat meneruskan sinyal input?



Mana yang kita pilih?

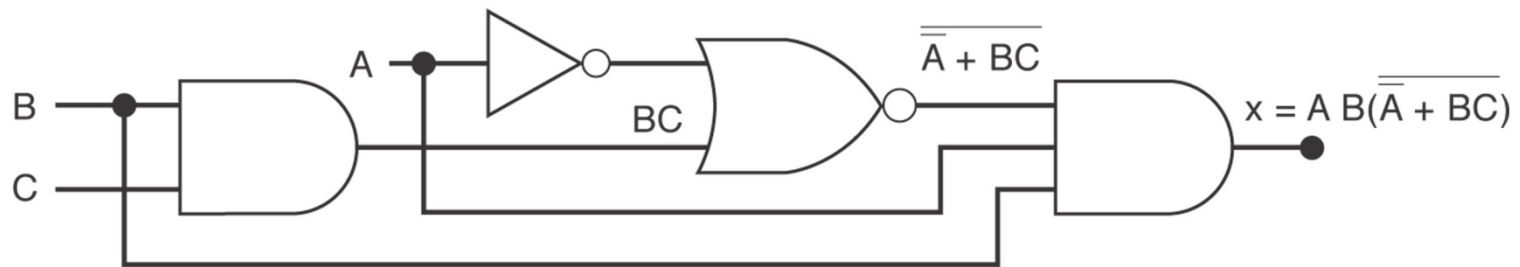



(a)

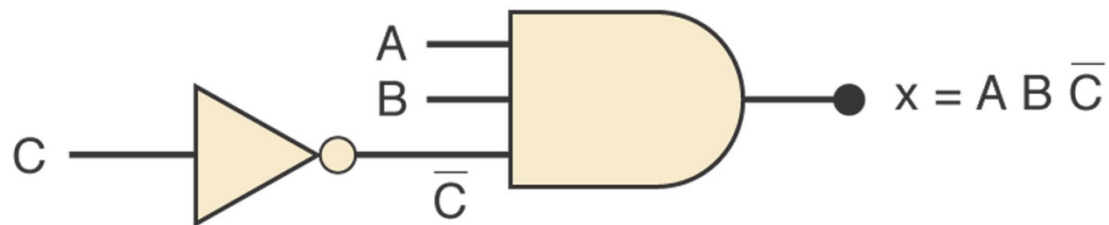

(b)

Mari kita sederhanakan...[manual]

Sederhanakan rangkaian a ke b

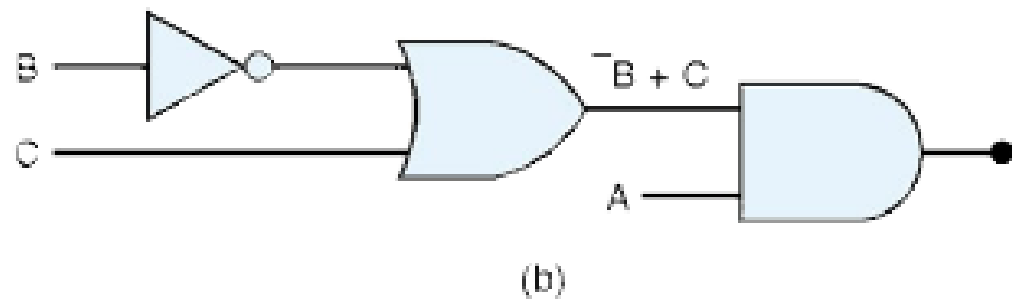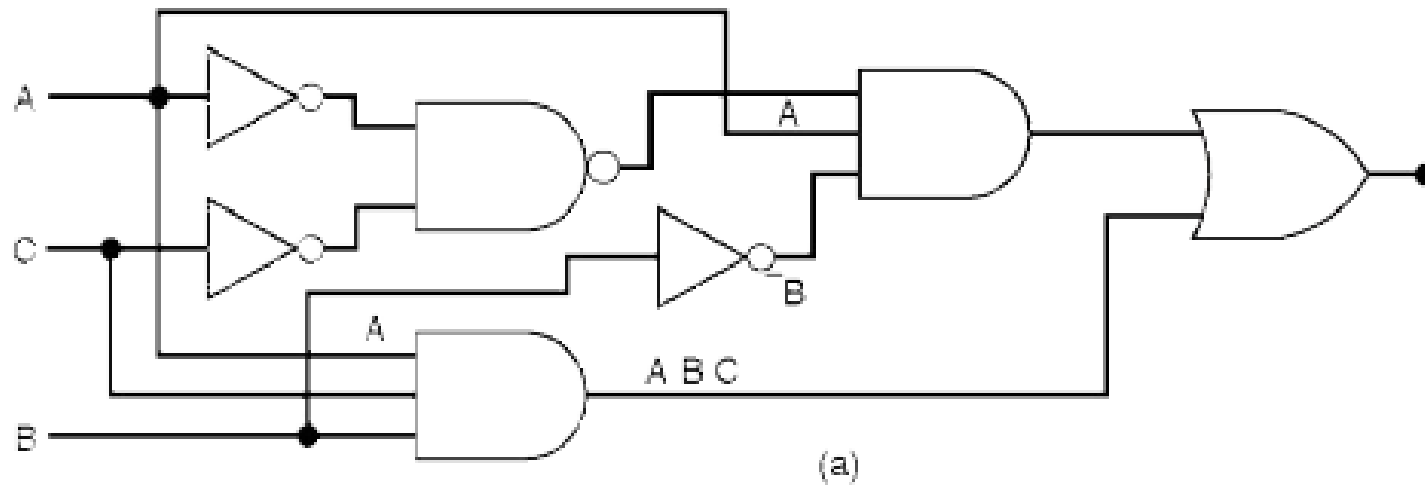

Mari kita sederhanakan...[manual]

Esensi Penyederhanaan?

Penyederhanaan berarti meminimalisir jumlah **operasi** dan **variabel** dalam ekspresi aljabar logika.

Sederhanakan ekspresi logika berikut:

a. $F = ABC + ABC' + AB'C$

b. $F = A'C(A'BD)' + A'BC'D' + AB'C$

c. $F = (A'+B).(A+B+D)D'$

d. $F = AB'C + A'BD + C'D'$

e. $F = A'BC + A'BC' + AC$

f. $F = A'B'C' + A'BC' + ABC'$

Bentuk Standard dan Kanonik

Bentuk Standard

SOP (Sum of Product) → *Term-term* **AND** di **OR** kan
contoh: $AB'C + A'BC'$

POS (Product of Sum) → *Term-term* **OR** di **AND** kan
contoh: $(A+B'+C).(A'+B+C')$

Bentuk Kanonik

Minterm → product term in which all the variables appear exactly once, either complemented or uncomplemented

Maxterm → sum term in which all the variables appear exactly once, either complemented or uncomplemented

Minterm (m)

- Represents exactly one combination in the truth table.
- Denoted by m_j , where j is the decimal equivalent of the minterm's corresponding binary combination (b_j).
- A variable in m_j is complemented if its value in b_j is 0, otherwise is uncomplemented.
- Example: Assume 3 variables (A,B,C), and $j=3$. Then, $b_j = 011$ and its corresponding minterm is denoted by $m_j = A'BC$

Maxterm (M)

- Represents exactly one combination in the truth table.
- Denoted by M_j , where j is the decimal equivalent of the maxterm's corresponding binary combination (b_j).
- A variable in M_j is complemented if its value in b_j is 1, otherwise is uncomplemented.
- Example: Assume 3 variables (A,B,C), and $j=3$. Then, $b_j = 011$ and its corresponding maxterm is denoted by

$$M_j = A + B' + C'$$

Notasi Tabel Kebenaran Minterm & Maxterm

- Minterms dan Maxterms mudah direpresentasikan menggunakan tabel kebenaran.
- Contoh:
Asumsikan 3 variabel x, y, z

x	y	z	Minterm	Maxterm
0	0	0	$x'y'z' = m_0$	$x+y+z = M_0$
0	0	1	$x'y'z = m_1$	$x+y+z' = M_1$
0	1	0	$x'yz' = m_2$	$x+y'+z = M_2$
0	1	1	$x'yz = m_3$	$x+y'+z' = M_3$
1	0	0	$xy'z' = m_4$	$x'+y+z = M_4$
1	0	1	$xy'z = m_5$	$x'+y+z' = M_5$
1	1	0	$xyz' = m_6$	$x'+y'+z = M_6$
1	1	1	$xyz = m_7$	$x'+y'+z' = M_7$

Contoh Penulisan m dan M

Tabel kebenaran untuk $f_1(a,b,c)$

- The canonical sum-of-products form for f_1 is

$$\begin{aligned} f_1(a,b,c) &= m_1 + m_2 + m_4 + m_6 \\ &= a'b'c + a'bc' + ab'c' + abc' \end{aligned}$$

- The canonical product-of-sums form for f_1 is

$$\begin{aligned} f_1(a,b,c) &= M_0 \cdot M_3 \cdot M_5 \cdot M_7 \\ &= (a+b+c) \cdot (a+b'+c') \cdot \\ &\quad (a'+b+c') \cdot (a'+b'+c'). \end{aligned}$$

Observe that: $m_j = M_j'$

a	b	c		f_1
0	0	0		0
0	0	1		1
0	1	0		1
0	1	1		0
1	0	0		1
1	0	1		0
1	1	0		1
1	1	1		0

Shorthand: Σ and Π

- $f_1(a,b,c) = \Sigma m(1,2,4,6)$, where Σ indicates that this is a sum-of-products form, and $m(1,2,4,6)$ indicates that the minterms to be included are m_1 , m_2 , m_4 , and m_6 .
- $f_1(a,b,c) = \Pi M(0,3,5,7)$, where Π indicates that this is a product-of-sums form, and $M(0,3,5,7)$ indicates that the maxterms to be included are M_0 , M_3 , M_5 , and M_7 .
- Since $m_j = M_j'$ for any j ,
$$\Sigma m(1,2,4,6) = \Pi M(0,3,5,7) = f_1(a,b,c)$$

Konversi diantara bentuk Kanonik (Σ dan Π)

- Replace Σ with Π (or *vice versa*) and replace those j 's that appeared in the original form with those that do not.

- Example:

$$\begin{aligned}f_1(a,b,c) &= a'b'c + a'bc' + ab'c' + abc' \\ &= m_1 + m_2 + m_4 + m_6 \\ &= \Sigma(1,2,4,6) \\ &= \Pi(0,3,5,7) \\ &= (a+b+c) \cdot (a+b'+c') \cdot (a'+b+c') \cdot (a'+b'+c')\end{aligned}$$

Perancangan dgn Tabel Kebenaran

Diketahui output x seperti dalam tabel,
tentukan fungsi logika dari x .

A	B	C	x
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

Langkah-langkah solusi dgn Tabel Kebenaran

#1 Tulis bentuk AND pada output = 1.

<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>x</i>	
0	0	0	0	
0	0	1	0	
0	1	0	0	
0	1	1	1	$\rightarrow \bar{A}BC$
1	0	0	0	
1	0	1	1	$\rightarrow A\bar{B}C$
1	1	0	1	$\rightarrow AB\bar{C}$
1	1	1	1	$\rightarrow ABC$

Langkah-langkah solusi

#2 Tulis ekspresi SOP nya

$$X = \bar{A}BC + A\bar{B}C + AB\bar{C} + ABC$$

#3 Sederhanakan Ekspresi outputnya


$$X = \bar{A}BC + ABC + A\bar{B}C + ABC + AB\bar{C} + ABC$$

$$X = BC(\bar{A} + A) + AC(\bar{B} + B) + AB(\bar{C} + C)$$

$$X = BC + AC + AB$$

Langkah-langkah solusi

#4 Merancang Rangkaian Gerbang logikanya

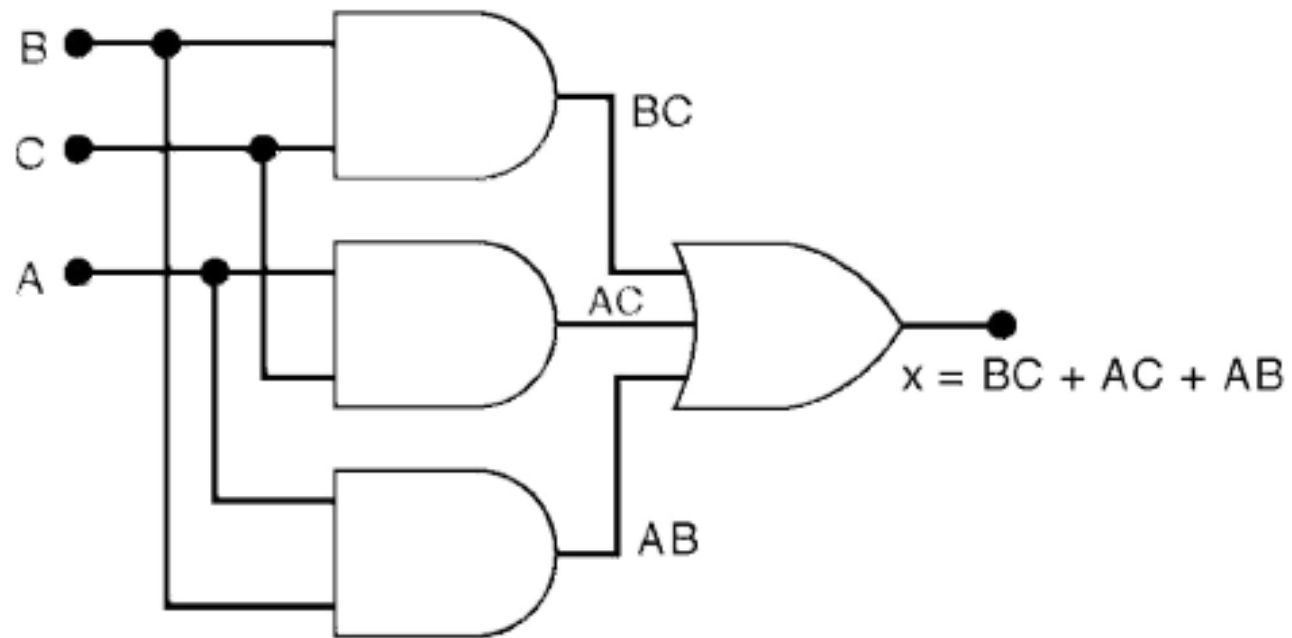

Peta Karnaugh (K-Map)

Metode grafik untuk menyederhanakan ekspresi logika atau tabel kebenaran

Dapat digunakan dengan banyak variabel masukan, tetapi dalam praktiknya terbatas pada 5-6 variabel saja

$x_1 \backslash x_2$	0	1
0	0 m_0	1 m_1
1	2 m_2	3 m_3

atau

$x_2 \backslash x_1$	0	1
0	0 m_0	2 m_2
1	1 m_1	3 m_3

Metode K-Map

1. Nilai nilai tabel kebenaran diletakkan pada Kmap.
2. Kotak kotak Kmap yang berdekatan secara horisontal dan vertikal **hanya berbeda 1 variabel**.
3. Pola dari atas ke bawah atau kiri ke kanan *harus* berbentuk $A \bar{B}$, AB , $\bar{A}B$, $\bar{A}\bar{B}$
4. Bentuk **SOP** bisa didapatkan dengan melakukan operasi **OR** pada semua *term (AND)* dari kotak yang bernilai 1

Setiap kotak di baris **paling atas dianggap** berdekatan dengan kotak kotak pada baris **paling bawah, samping juga**


Contoh penggunaan K-MAP

2 variabel

A	B	X
0	0	1 → $\bar{A}\bar{B}$
0	1	0
1	0	0
1	1	1 → AB

$$\left\{ x = \bar{A}\bar{B} + AB \right\}$$

(a)

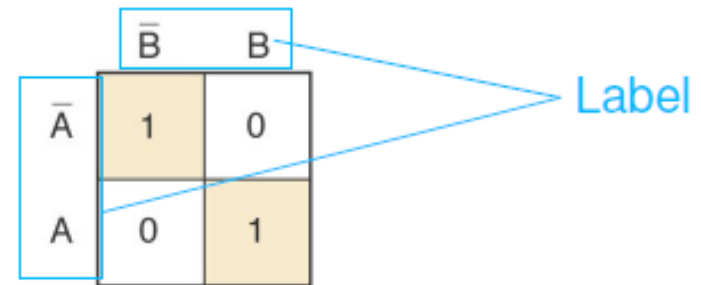


3 variabel

A	B	C	X
0	0	0	1 → $\bar{A}\bar{B}\bar{C}$
0	0	1	1 → $\bar{A}\bar{B}C$
0	1	0	1 → $\bar{A}B\bar{C}$
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1 → ABC
1	1	1	0

$$\left\{ X = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + ABC \right\}$$

(b)

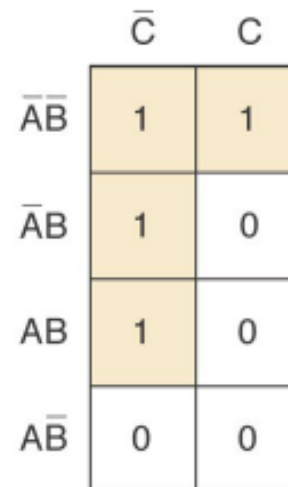

Contoh penggunaan K-MAP





4 variabel

A	B	C	D	X
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1 → $\bar{A}\bar{B}\bar{C}D$
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1 → $\bar{A}B\bar{C}D$
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	0	1	1 → $AB\bar{C}D$
1	1	1	0	0
1	1	1	1	1 → $ABCD$

$$X = \bar{A}\bar{B}\bar{C}D + \bar{A}B\bar{C}D + AB\bar{C}D + ABCD$$

	$\bar{C}\bar{D}$	$\bar{C}D$	CD	$C\bar{D}$
$\bar{A}\bar{B}$	0	1	0	0
$\bar{A}B$	0	1	0	0
AB	0	1	1	0
$A\bar{B}$	0	0	0	0

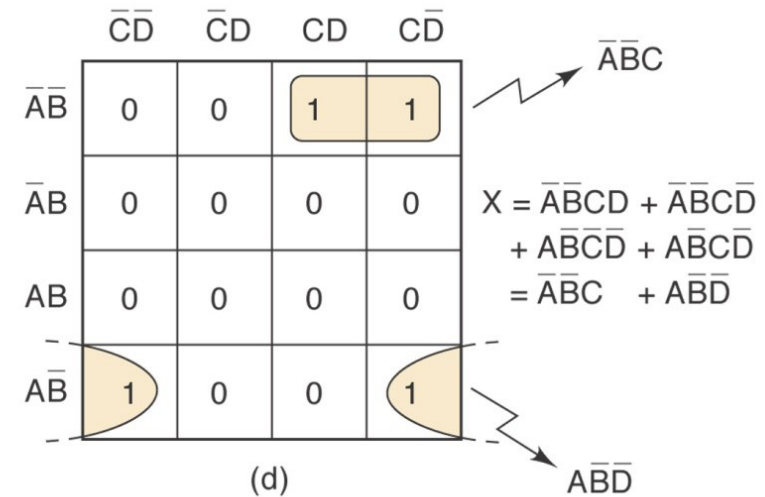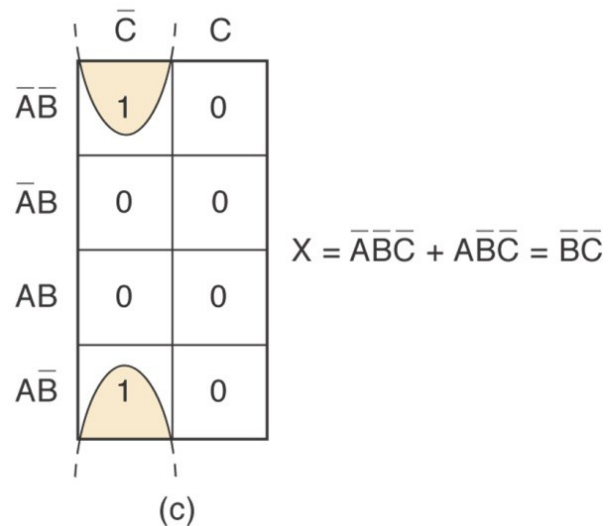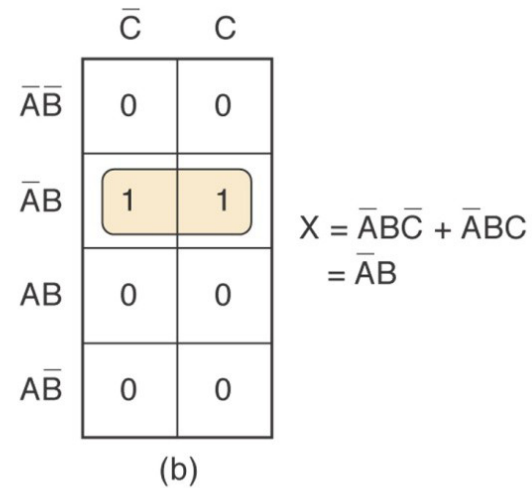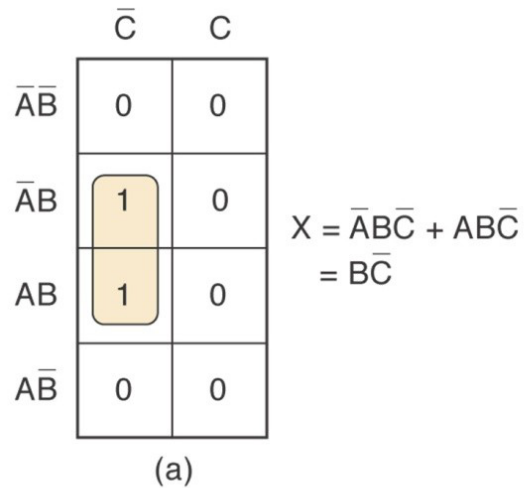Looping > penggabungan kotak yang bernilai 1



Aturan Looping

Proses *looping* 2 kotak bernilai 1 yang berdekatan dalam K-Map (**pasangan**), akan **menghilangkan 1 variabel yang muncul dalam bentuk normal dan komplemennya.**

QUAD

	\bar{C}	C
$\bar{A}\bar{B}$	0	1
$\bar{A}B$	0	1
AB	0	1
$A\bar{B}$	0	1

$X = C$

(a)

	$\bar{C}\bar{D}$	$\bar{C}D$	CD	$C\bar{D}$
$\bar{A}\bar{B}$	0	0	0	0
$\bar{A}B$	0	0	0	0
AB	1	1	1	1
$A\bar{B}$	0	0	0	0

$X = AB$

(b)

	$\bar{C}\bar{D}$	$\bar{C}D$	CD	$C\bar{D}$
$\bar{A}\bar{B}$	0	0	0	0
$\bar{A}B$	0	1	1	0
AB	0	1	1	0
$A\bar{B}$	0	0	0	0

$X = BD$

(c)

	$\bar{C}\bar{D}$	$\bar{C}D$	CD	$C\bar{D}$
$\bar{A}\bar{B}$	0	0	0	0
$\bar{A}B$	0	0	0	0
AB	1	0	0	1
$A\bar{B}$	1	0	0	1

$X = A\bar{D}$

(d)

	$\bar{C}\bar{D}$	$\bar{C}D$	CD	$C\bar{D}$
$\bar{A}\bar{B}$	1	0	0	1
$\bar{A}B$	0	0	0	0
AB	0	0	0	0
$A\bar{B}$	1	0	0	1

$X = \bar{B}\bar{D}$

(e)

Aturan Looping

Proses *looping kotak bernilai 1* berjumlah 4 buah yang berdekatan dalam KMap (*quad*), akan **menghilangkan 2 variabel yang muncul dalam bentuk normal dan komplementennya.**

OCTET

	$\bar{C}\bar{D}$	$\bar{C}D$	CD	$C\bar{D}$
$\bar{A}\bar{B}$	0	0	0	0
$\bar{A}B$	1	1	1	1
AB	1	1	1	1
$A\bar{B}$	0	0	0	0

$$X = B$$

(a)

	$\bar{C}\bar{D}$	$\bar{C}D$	CD	$C\bar{D}$
$\bar{A}\bar{B}$	1	1	0	0
$\bar{A}B$	1	1	0	0
AB	1	1	0	0
$A\bar{B}$	1	1	0	0

$$X = \bar{C}$$

(b)

	$\bar{C}\bar{D}$	$\bar{C}D$	CD	$C\bar{D}$
$\bar{A}\bar{B}$	1	1	1	1
$\bar{A}B$	0	0	0	0
AB	0	0	0	0
$A\bar{B}$	1	1	1	1

$$X = \bar{B}$$

(c)

	$\bar{C}\bar{D}$	$\bar{C}D$	CD	$C\bar{D}$
$\bar{A}\bar{B}$	1	0	0	1
$\bar{A}B$	1	0	0	1
AB	1	0	0	1
$A\bar{B}$	1	0	0	1

$$X = \bar{D}$$

(d)

Penyederhanaan K-Maps

1. Buat KMap dan letakkan nilai 1 dan 0 pada kotak-kotak sesuai dengan tabel kebenaran.
2. Cari kotak bernilai 1 yang tidak berdekatan dengan kotak bernilai 1 lainnya, dan lakukan proses *looping (isolated 1.)*
3. Cari kotak bernilai 1 yang berdekatan dengan hanya 1 kotak bernilai 1 lainnya (pasangan) dan lakukan proses *looping*.
4. Cari kotakkotak bernilai 1 yang dapat dilakukan proses *looping*
5. *octet, walaupun sudah dilakukan proses looping padanya.*
6. Cari kotak bernilai 1 yang dapat dilakukan proses *looping quad*.
7. Cari kotakkotak bernilai 1 yang belum dilakukan proses *looping*.
8. Bentuk operasi OR untuk semua *term yang dihasilkan dari setiap proses looping. (SOP)*

Minimalkan penggunaan jumlah *loop*.

Penggunaan K-MAP

$$X(A,B,C,D)=m(2, 5, 7, 11, 13,15)$$

	$\bar{C}\bar{D}$	$\bar{C}D$	CD	$C\bar{D}$
$\bar{A}\bar{B}$	0 1	0 2	0 3	1 4
$\bar{A}B$	0 5	1 6	1 7	0 8
AB	0 9	1 10	1 11	0 12
$A\bar{B}$	0 13	0 14	1 15	0 16

$$X = \underbrace{\bar{A}\bar{B}C\bar{D}}_{\text{loop 4}} + \underbrace{ACD}_{\text{loop 11, 15}} + \underbrace{BD}_{\text{loop 6, 7, 10, 11}}$$

(a)

Don't Care (x)

Pada beberapa rancangan rangkaian logika, terdapat kondisi masukan yang nilai keluarannya tidak ditentukan.

Tidak peduli dengan nilai keluaran dari beberapa masukan tersebut, TINGGI atau RENDAH.


Contoh Don't Care

A	B	C	z
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	x
1	0	0	x
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

} "don't care"

(a)

	\bar{C}	C
$\bar{A}\bar{B}$	0	0
$\bar{A}B$	0	x
AB	1	1
$A\bar{B}$	x	1

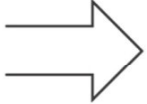

	\bar{C}	C
$\bar{A}\bar{B}$	0	0
$\bar{A}B$	0	0
AB	1	1
$A\bar{B}$	1	1

z = A

(b)

(c)

Soal Latihan

Kerjakan di kertas terpisah



Contoh Don't Care

1. Sederhanakan fungsi rangkaian Logika berikut:
 - a. $F = ABC + AB'C + A$
 - b. $G = A'B'C' + A'BC + ABC + AB'C' + AB'C$
 - c. $H = (C + D)' + A'CD' + ABC + A'B'CD + ACD'$
2. Sederhanakan dan gambar rangkaian dari dengan K-Maps:
 - a. $f(ABC) = m(1, 2, 3, 5, 7)$
 - b. $g(ABCD) = m(0, 1, 6, 7, 8, 9, 14, 15)$
 - c. $h(ABCD) = M(1, 5, 6, 9, 13, 14)$
 - d. $i(ABCD) = m(2, 3, 7, 9, 13, 14) , d(6, 10)$