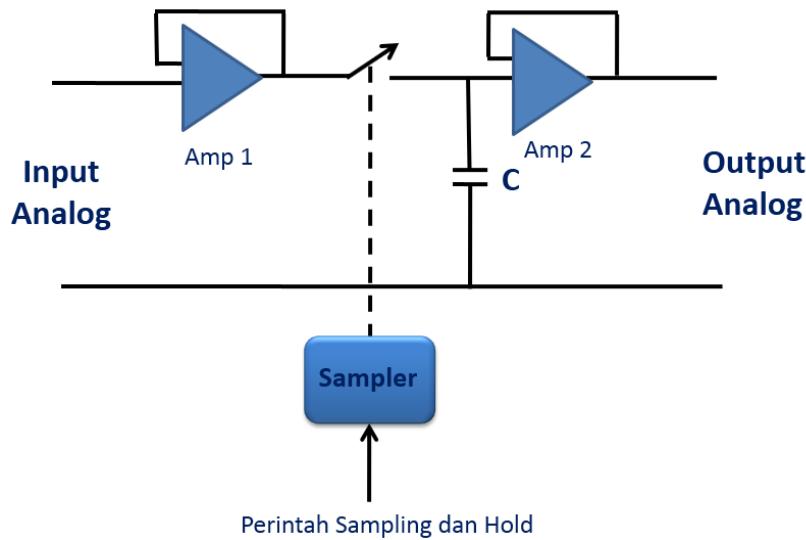


Proses Sampling (Diskritisasi) Sistem Kontrol Digital




Eka Maulana, ST, MT, MEng.
Teknik Elektro – Universitas Brawijaya


Kerangka Materi [Proses Sampling]

- **Tujuan:**

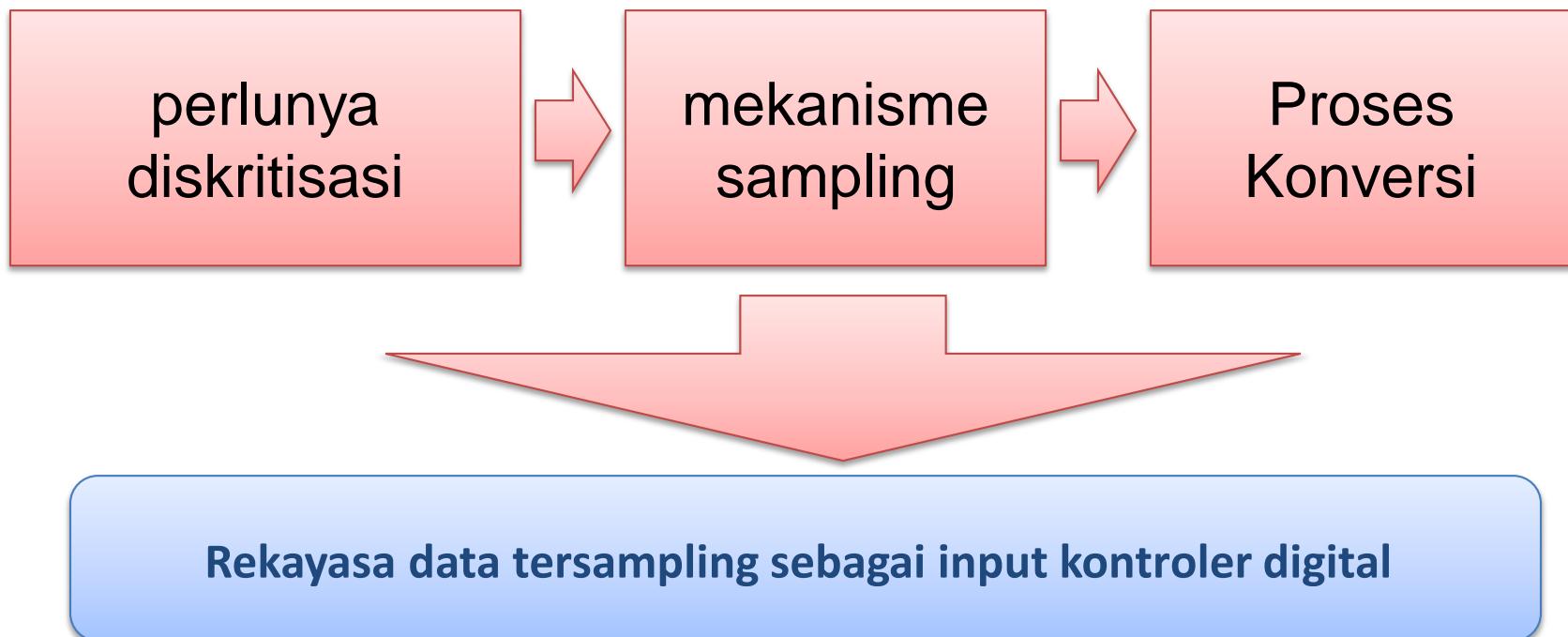
Memberikan pemahaman tentang proses pencuplikan sinyal kontinyu menjadi sinyal diskrit dalam proses kontrol digital.



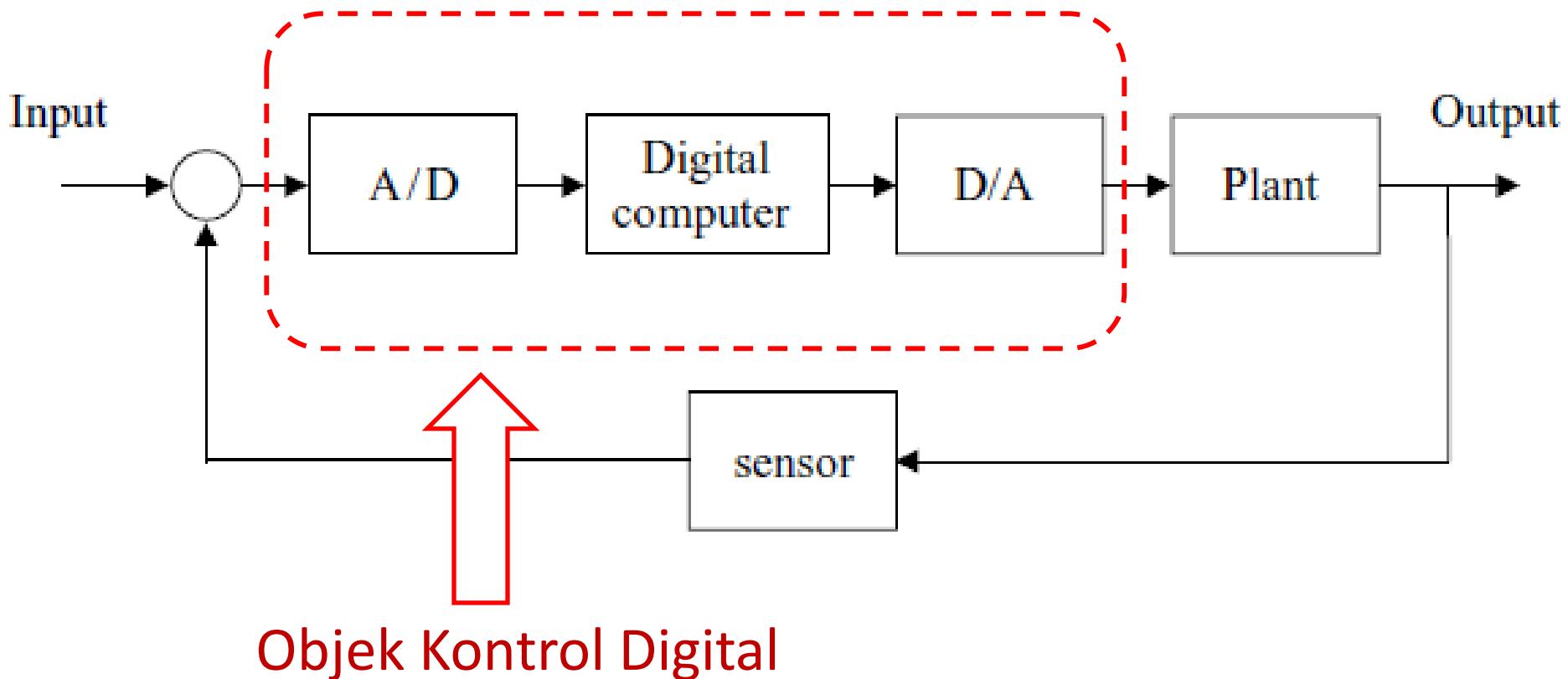
Blok Diagram Sistem Kontrol Loop Tertutup



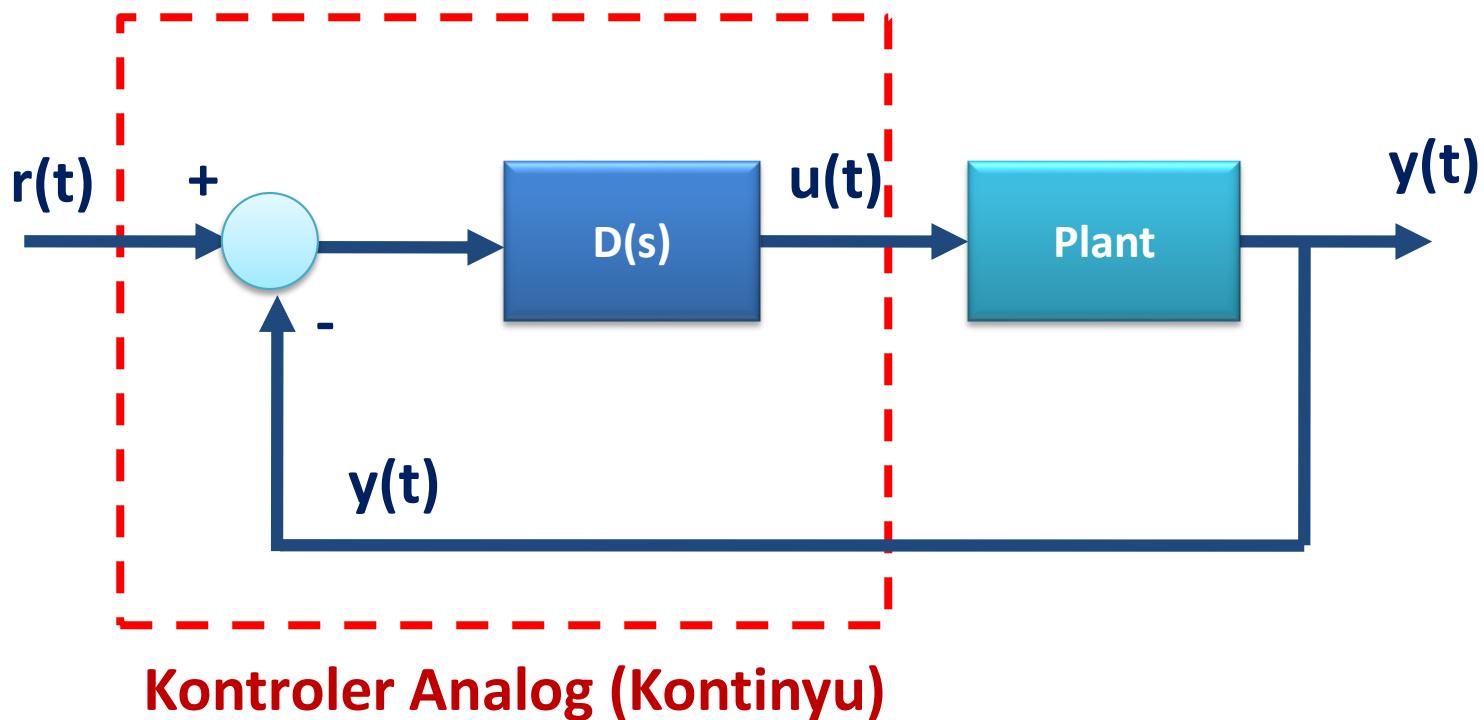Representasi Sistem Kontrol Analog Loop Tertutup




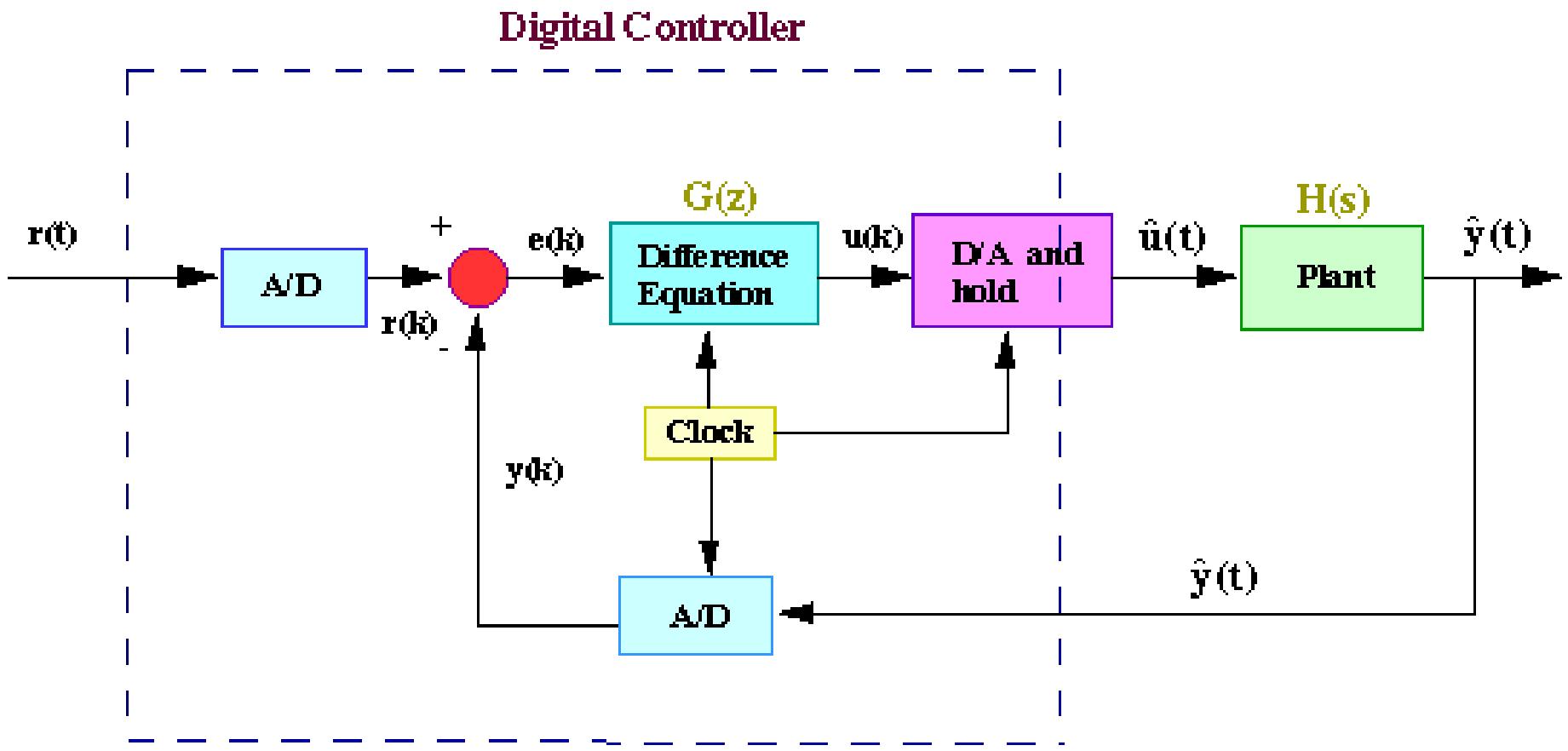Representasi Sistem Kontrol Digital Loop Tertutup



Sampler

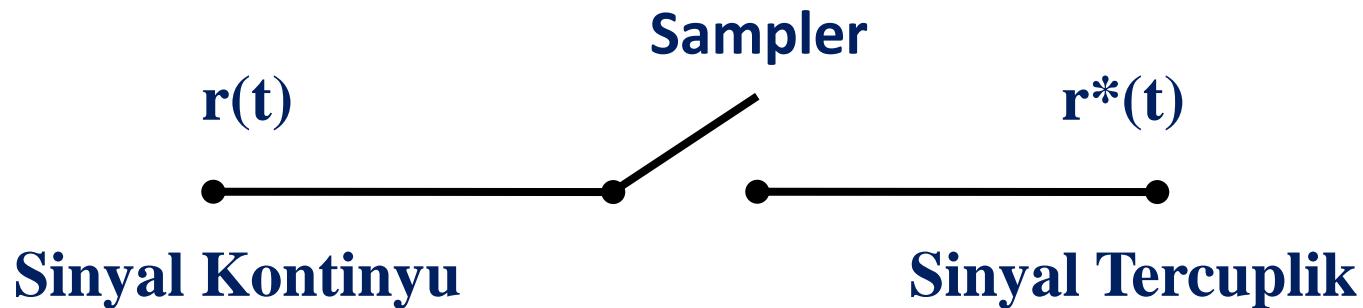
Sinyal kontinyu $r(t)$ dicuplik secara reguler pada interval T




sampler secara dasar adalah switch yang menutup setiap T detik

$$r^*(t) = P(t)r(t).$$

Delta Pulse Train

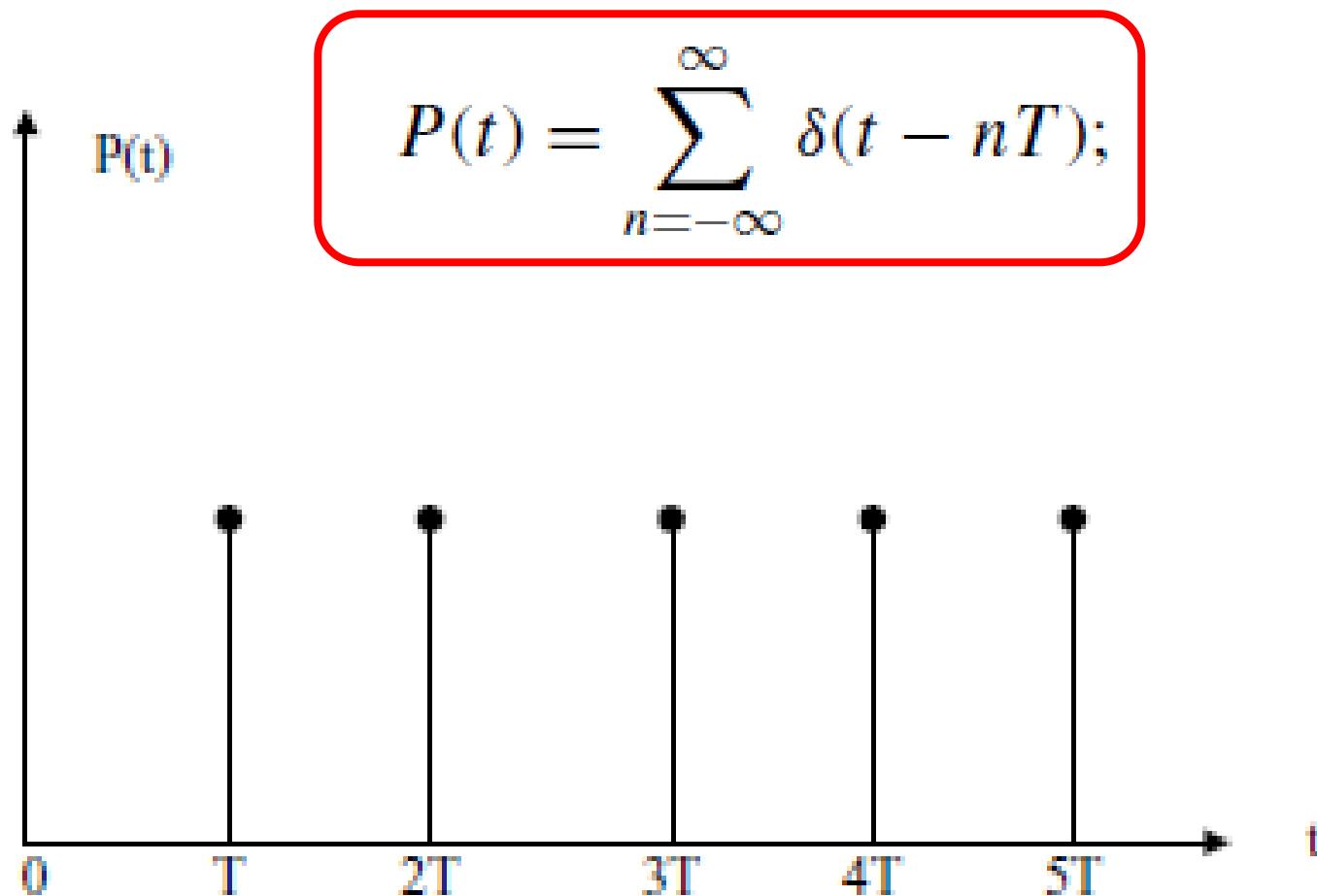

Proses Sampling

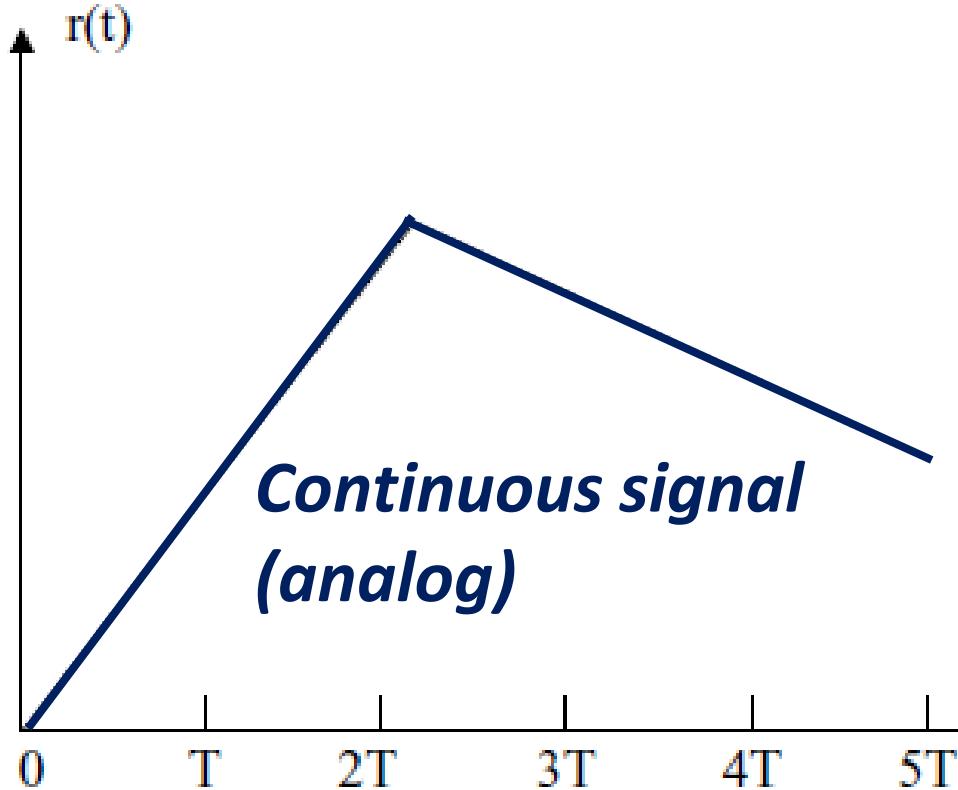


$$r^*(t) = P(t)r(t)$$

$$P(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT);$$

$P(t)$ = delta pulse train

Diskritisasi
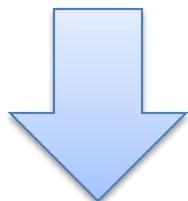
$$r^*(t) = P(t)r(t), \quad P(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT);$$



$$r(t) = 0, \quad \text{for } t < 0,$$


$$r^*(t) = r(t) \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT)$$

Atau bisa ditulis →

$$r^*(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} r(nT)\delta(t - nT).$$

Representasi Sinyal tersampling
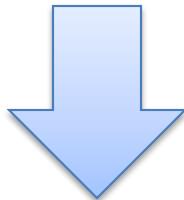
$$r^*(t) = \sum_{n=0}^{\infty} r(nT) \delta(t - nT).$$







Dengan Transformasi Laplace

$$R^*(s) = \sum_{n=0}^{\infty} r(nT) e^{-snT}$$


Representasi sinyal kontinyu tercuplik $r(t)$

Signal $r(t)$ after Sampling

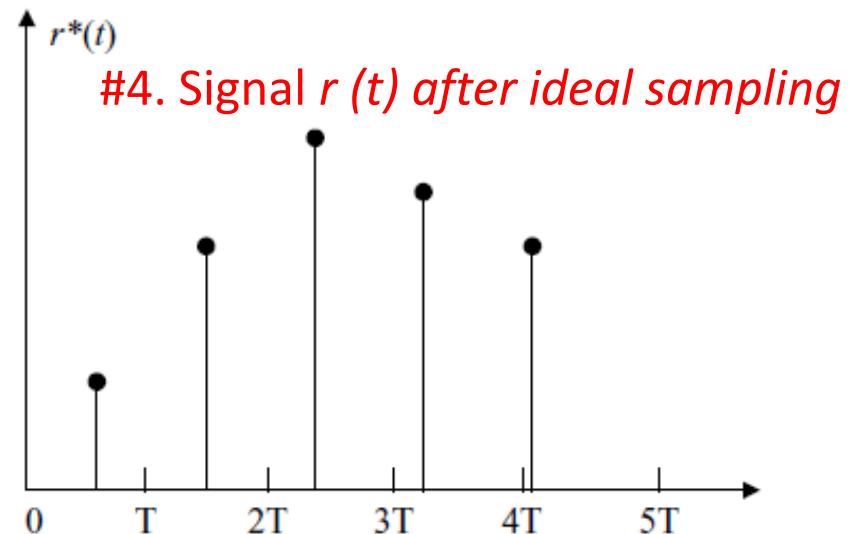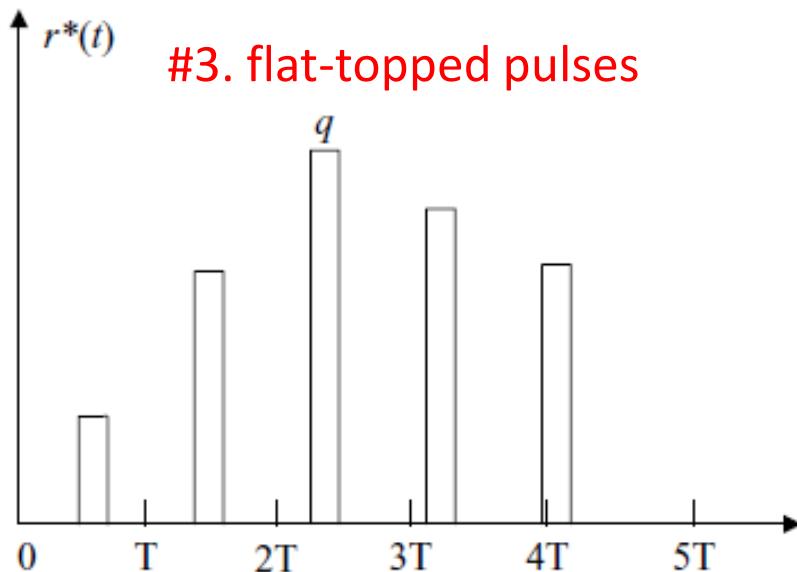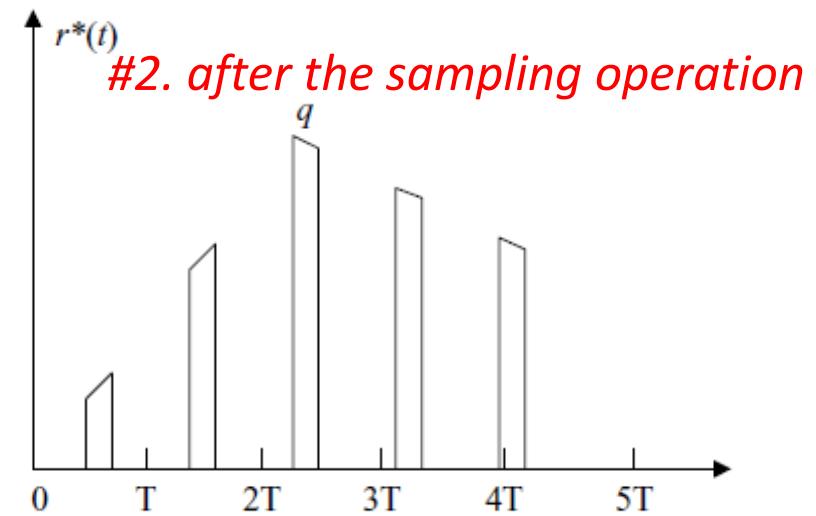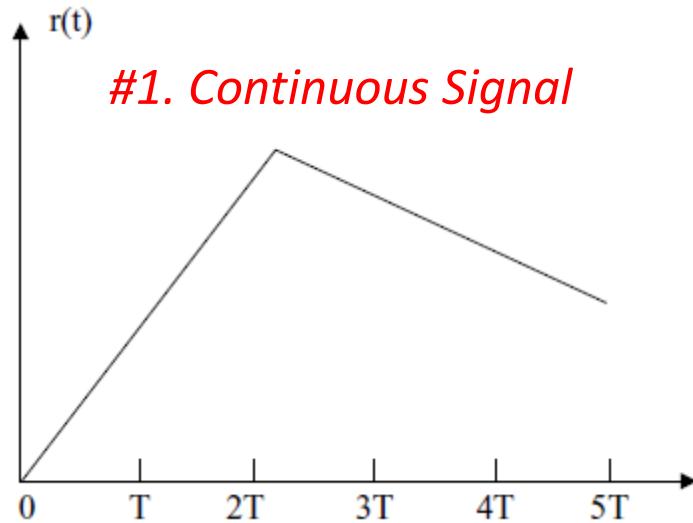



Proses ZOH

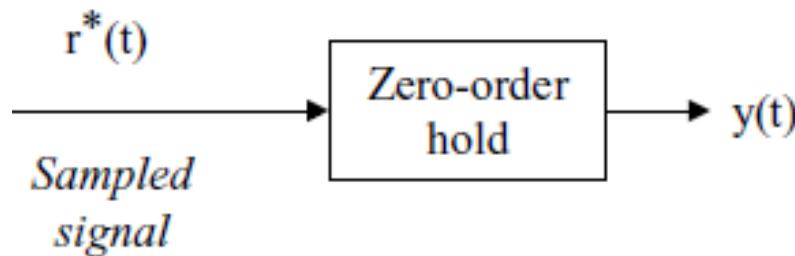- Digital to Analog converter (DAC) mengkonversi sinyal tercuplik $r^*(t)$ menjadi sinyal kontinyu $y(t)$.
- DAC dapat dilakukan pendekatan dengan rangkaian **Zero-Order Hold** (ZOH).



- rangkaian ZOH menahan informasi terakhir hingga ada cuplikan data baru.
- ZOH mengambil nilai $r(nT)$ dan menahannya secara **Konstan** untuk $nT \leq t < (n + 1)T$,
- Nilai $r(nT)$ digunakan selama periode sampling.

Zero-Order Hold (ZOH)

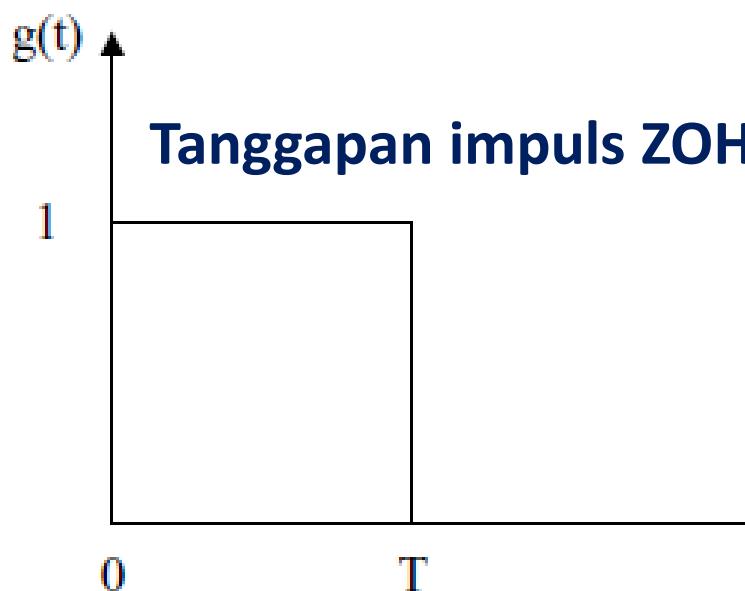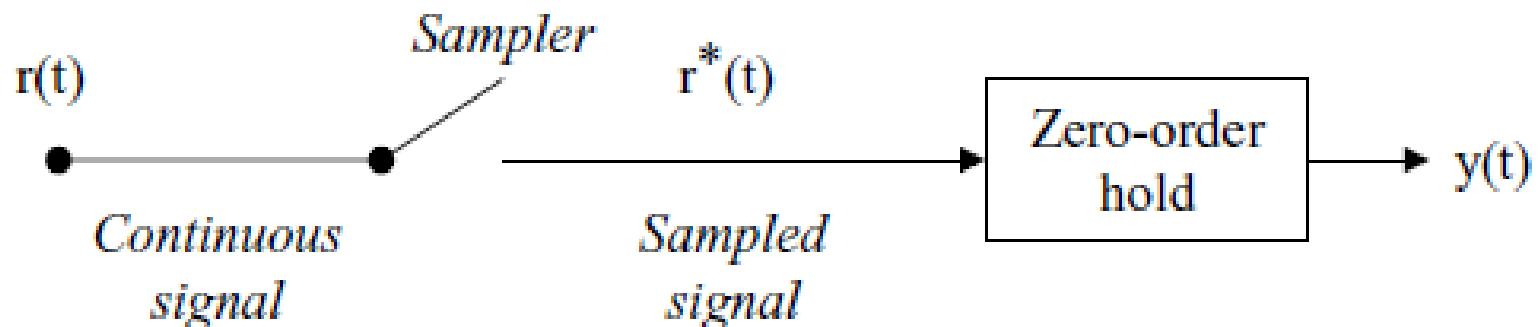


Fungsi Alih ZOH

Fungsi Alih Zero-order Hold

$$G(t) = H(t) - H(t - T)$$

H(t) adalah Fungsi Step

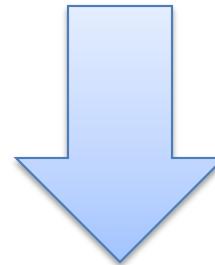


*Dengan Transformasi
Laplace*

$$G(s) = \frac{1}{s} - \frac{e^{-Ts}}{s} = \frac{1 - e^{-Ts}}{s}$$

Response Sampler & ZOH

$r(t)$ and $y(t)$


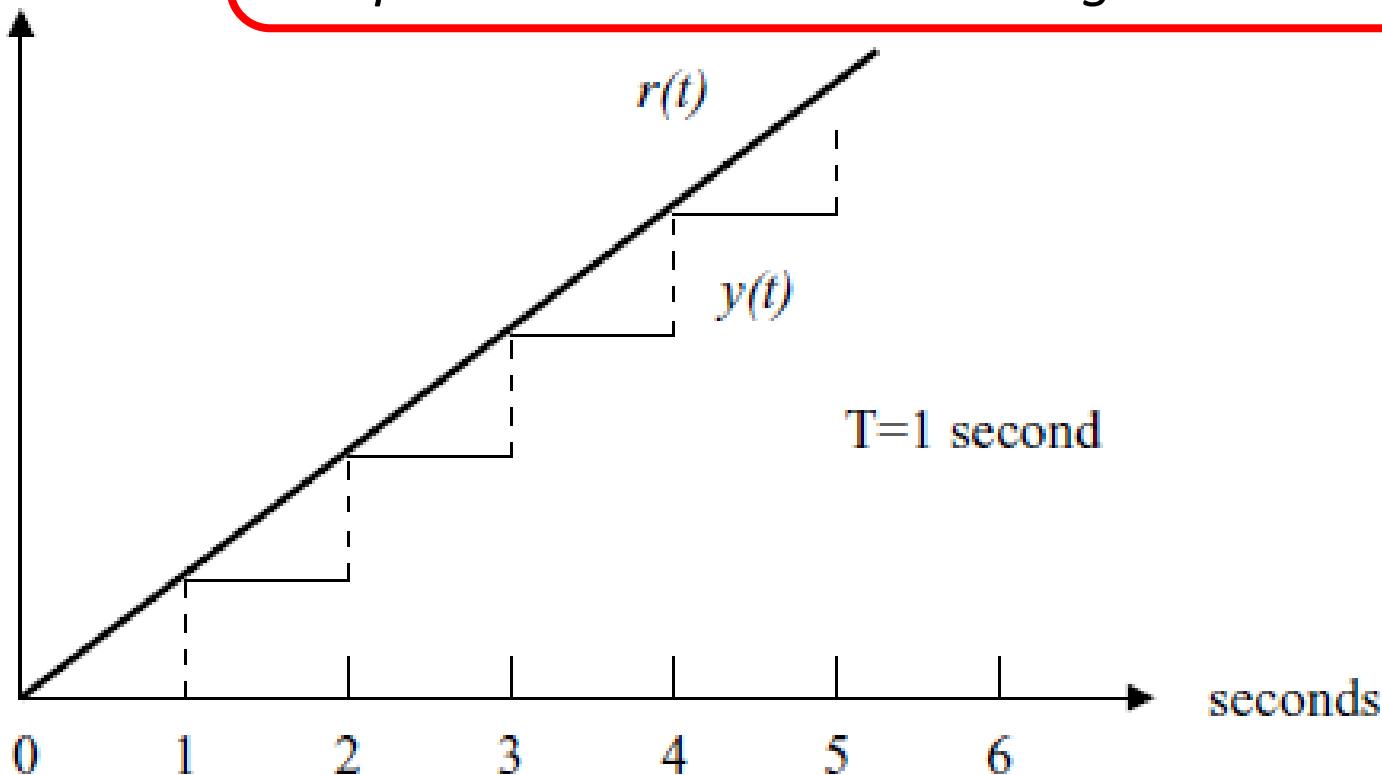
A sampler and zero-order hold can **accurately follow the input signal** if the sampling time **T is small compared to the transient changes in the signal.**



Tanggapan sampler dan ZOH terhadap input ramp

Dua nilai perbedaan periode sampling

$r(t)$ and $y(t)$

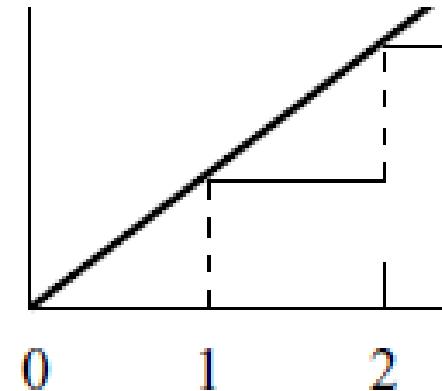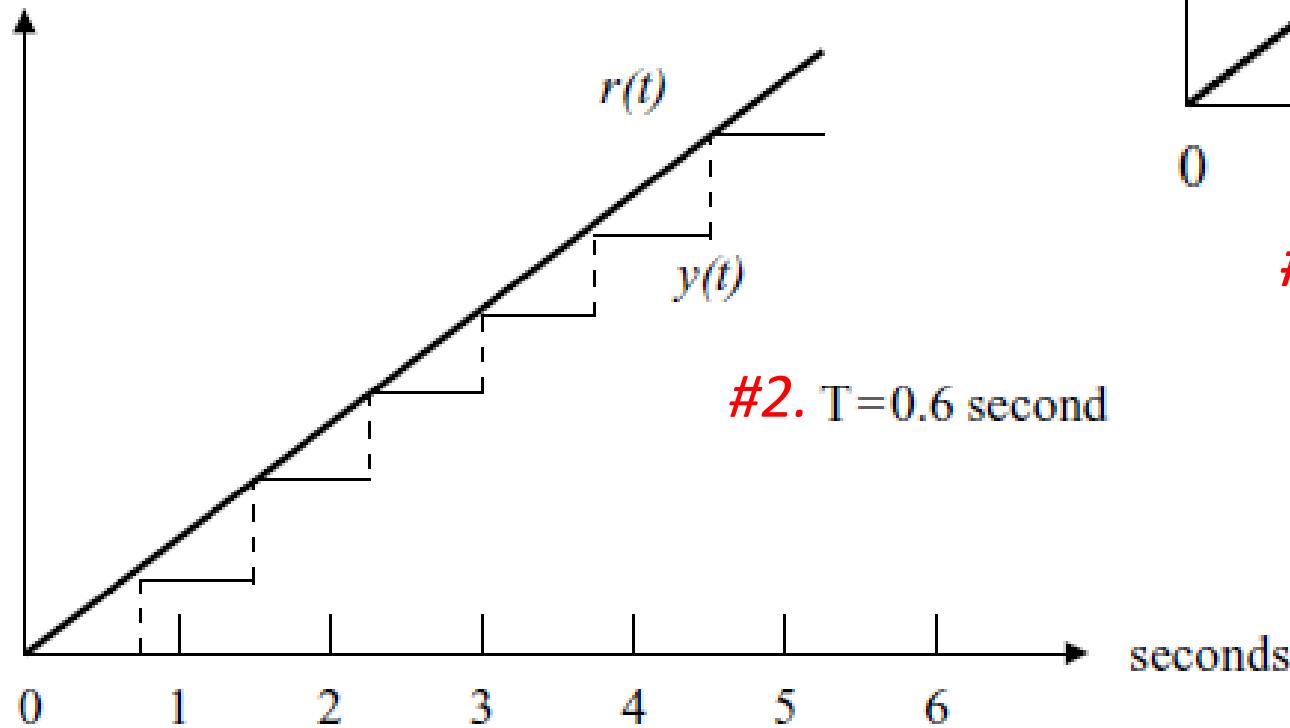


#1. $T = 1$ second
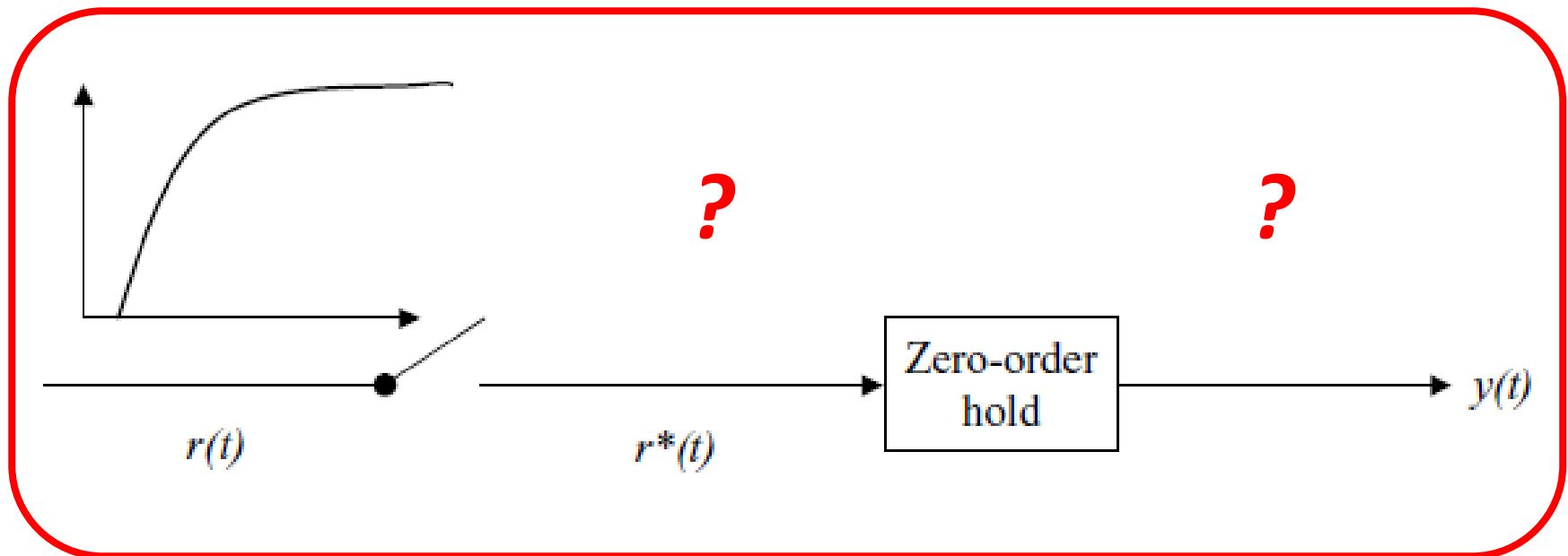
#2. $T = 0.6$ second


Contoh

Gambarkan bentuk gelombang sampler ideal yang dihasilkan dari proses sampler dan zero-order hold jika sinyal input ditunjukkan dalam gambar berikut.




Solusi ...

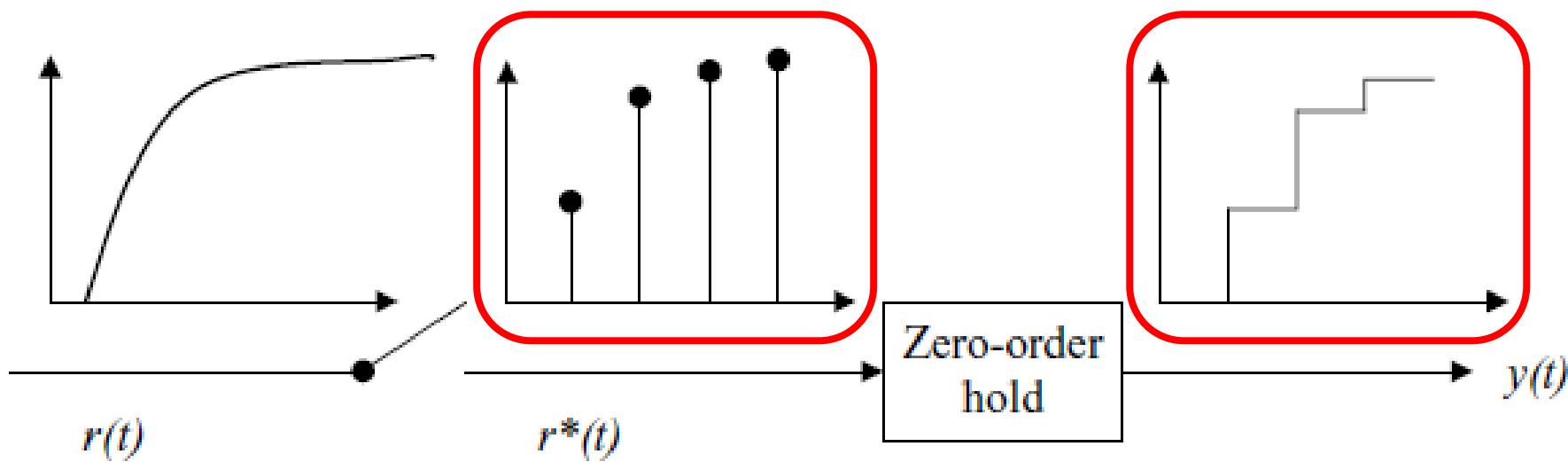
Jika dalam proses ini terjadi **empat kali sampling**, maka bentuk gelombang setelah proses sampling dan ZOH ditunjukkan dalam gambar berikut.



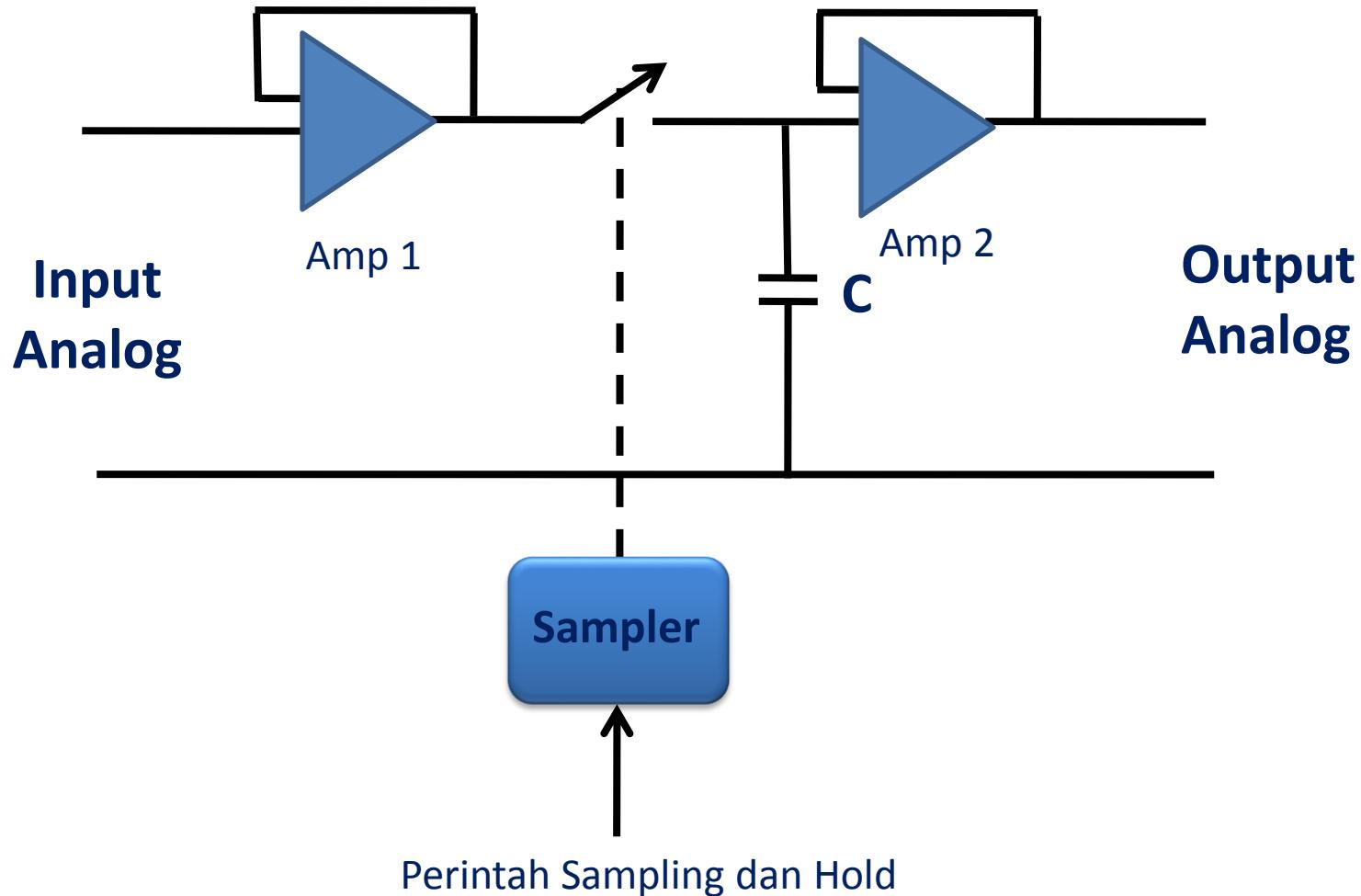Mekanisme Rangkaian Pencuplik Sederhana dan Rangkaian Penahan




Proses Sistem Konversi

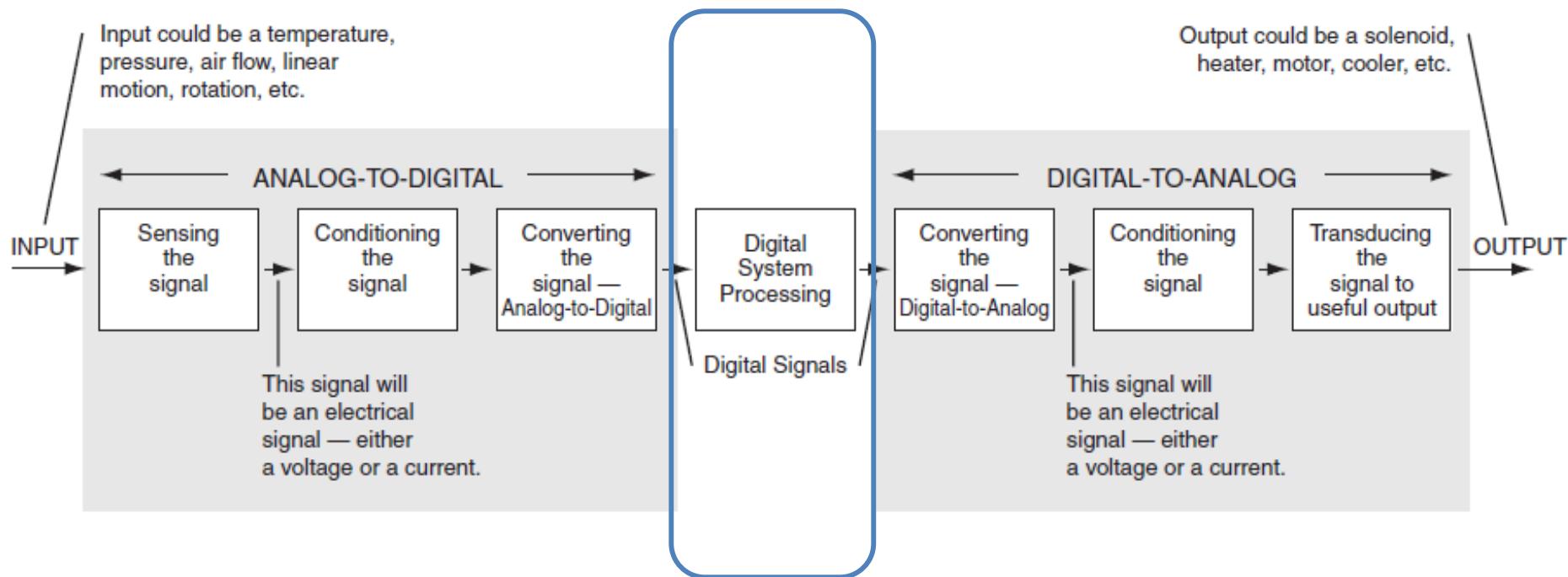


Rancangan Kontroler Digital


Fungsi Dasar ADC

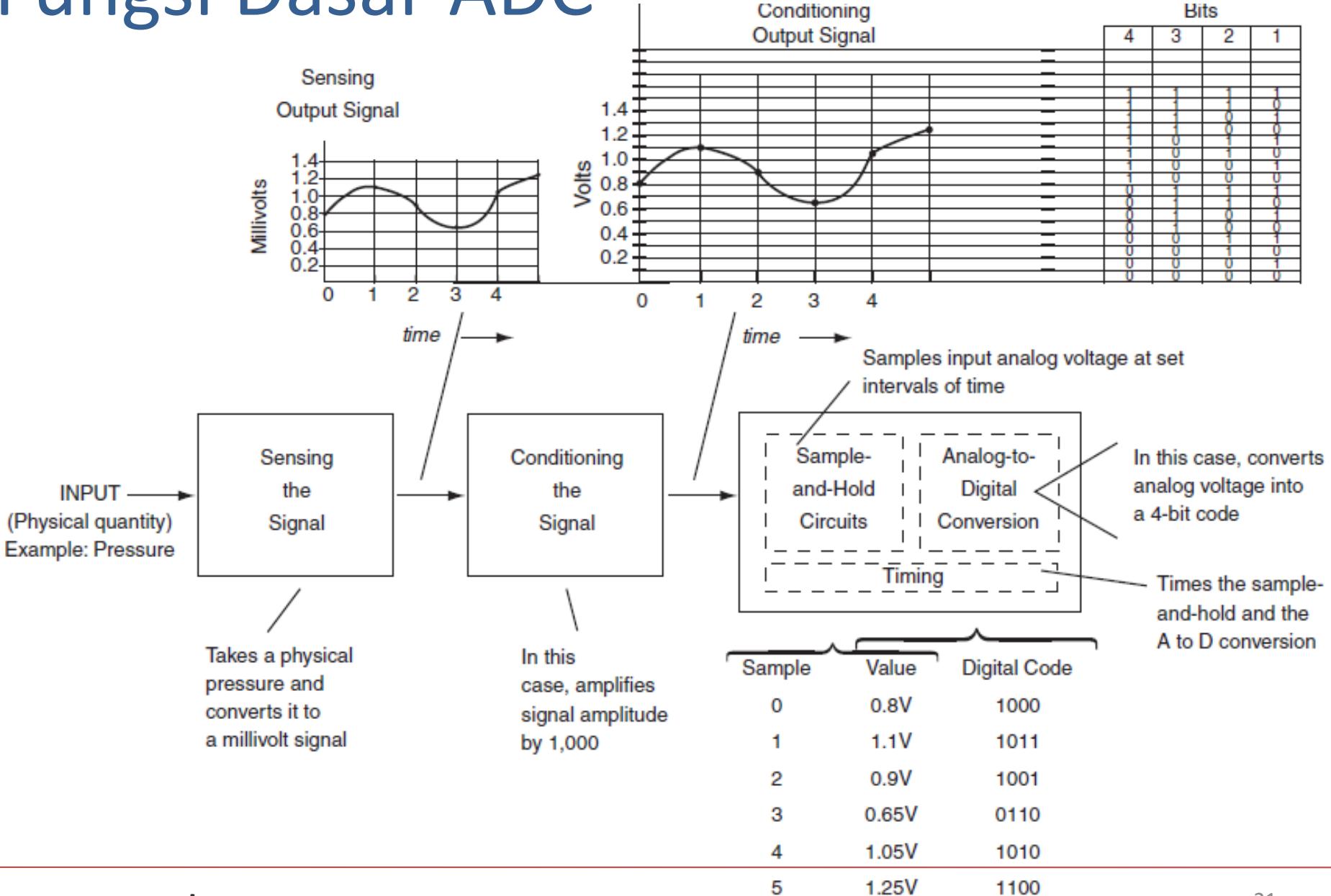

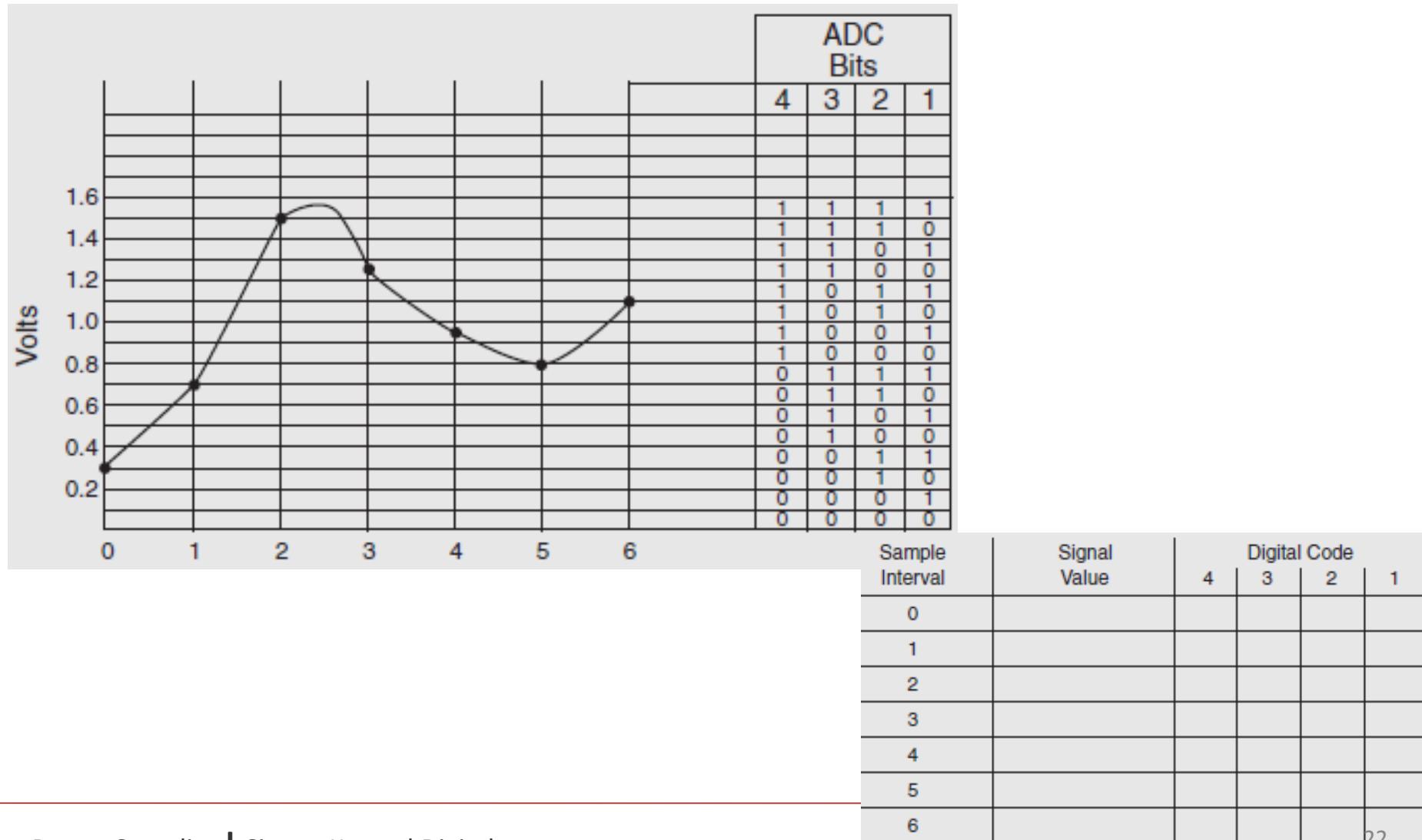Selesaikan data Analog berikut. Tabulasi dalam tabel Pengukuran



ADC tipe SAR

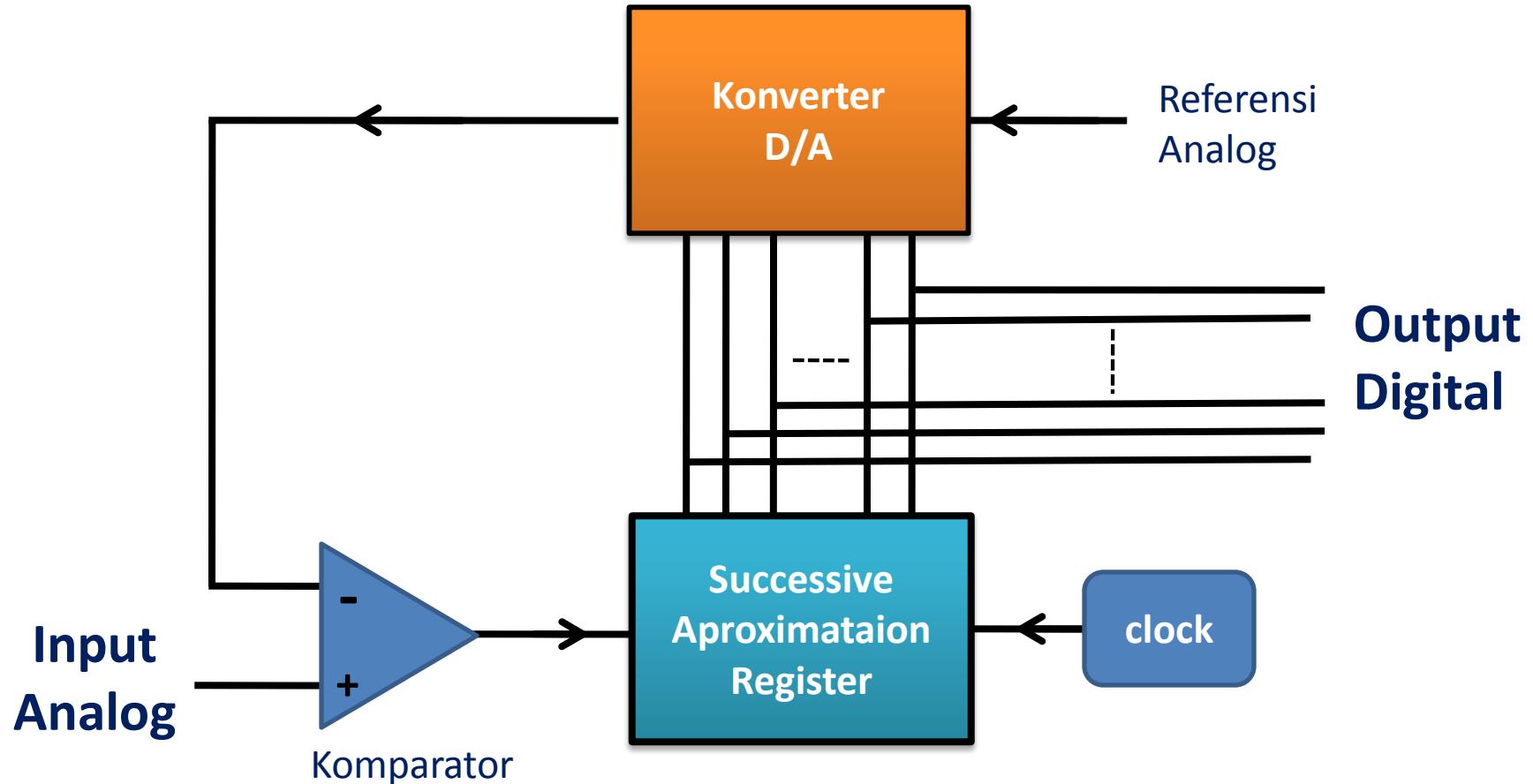

Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam memilih ADC:

1. Kecepatan sampling

Kecepatan mengubah sinyal analog kontinyu menjadi sinyal analog diskrit. Semakin tinggi kecepatan sampling berarti sinyal analog diskrit yang dihasilkan makin sempurna.

2. Waktu konversi

Interval waktu antara sinyal masuk dideteksi hingga nilai digital dapat ditentukan

3. Resolusi

Tingkat kepresisan dimana sinyal digital dievaluasi. Karena sinyal direpresentasikan dalam bentuk biner yang ditentukan oleh kapasitas register.

4. Metode konversi

metode yg umum digunakan adalah Metode Pendekatan berturut-turut. Dalam metode ini sinyal input dibandingkan secara berurutan dengan tegangan-tegangan percobaan. Tegangan percobaan pertama adalah setengah kali rentang skala penuh ADC dan tegangan percobaan berikutnya adalah setengah kali nilai tegangan percobaan sebelumnya.

Jenis-Jenis ADC

Dalam melakukan proses konversi, ADC memiliki beberapa tipe metode:

- Tipe *Successive Approximation* (**Pendekatan Berturut-turut**)
- Tipe Integrating
- Tipe Counter
- Tipe Paralel

Tugas individu:

Cari masing-masing prinsip kerjanya , penjelasan sistem konversi dan perhitungannya.

Tuga File Softcopy (SKD1[nama].doc/docx) kirim ke: ekamaulana@gmail.com

Subject Email: Tugas SKD 1 [nama]